 


---

# ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL

UB, FMI, CTI, ANUL III, 2021-2022




# **BLOCURI DE MEMORIE ELECTRONICA**

# CEA MAI SIMPLA ARHITECTURA DE MEMORIE RAM SCALABILA

# Circuite elementare de memorie

- Circuitul bistabil

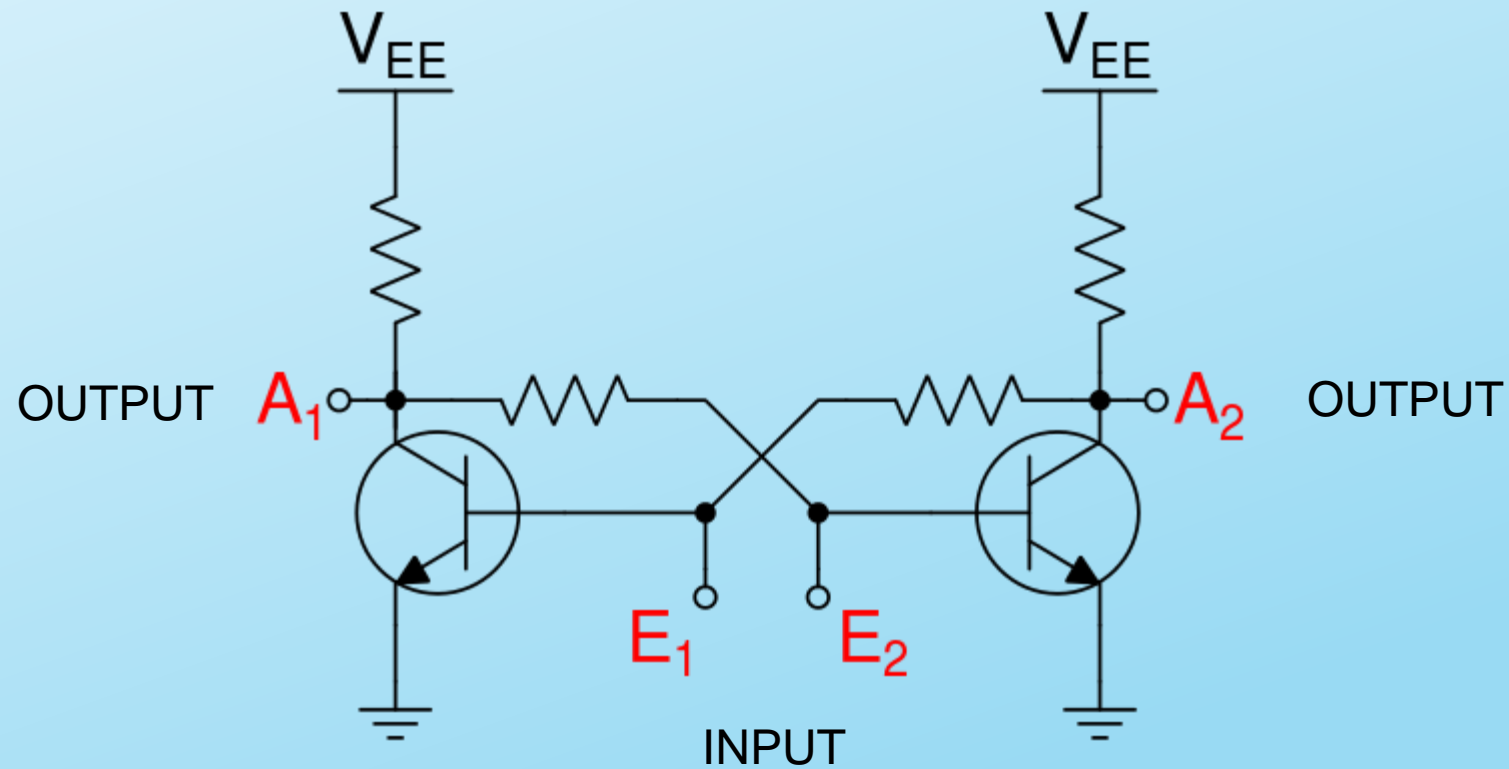


Exemplu de circuit cu tranzistori bipolari

# Schema logica echivalenta




INPUT:

S – SET


R -RESET

 

SAU-NU

   

 - Un impuls pozitiv pe  $S$  aduce iesirea  $Q_1$  in starea 1
- Un impuls pozitiv pe  $R$  aduce iesirea  $Q_1$  in starea 0




## Echivalentul mecanic al memoriei






# CELULA DE MEMORIE SRAM DE 1 bit

Diagrama logica pentru celula de 1 bit

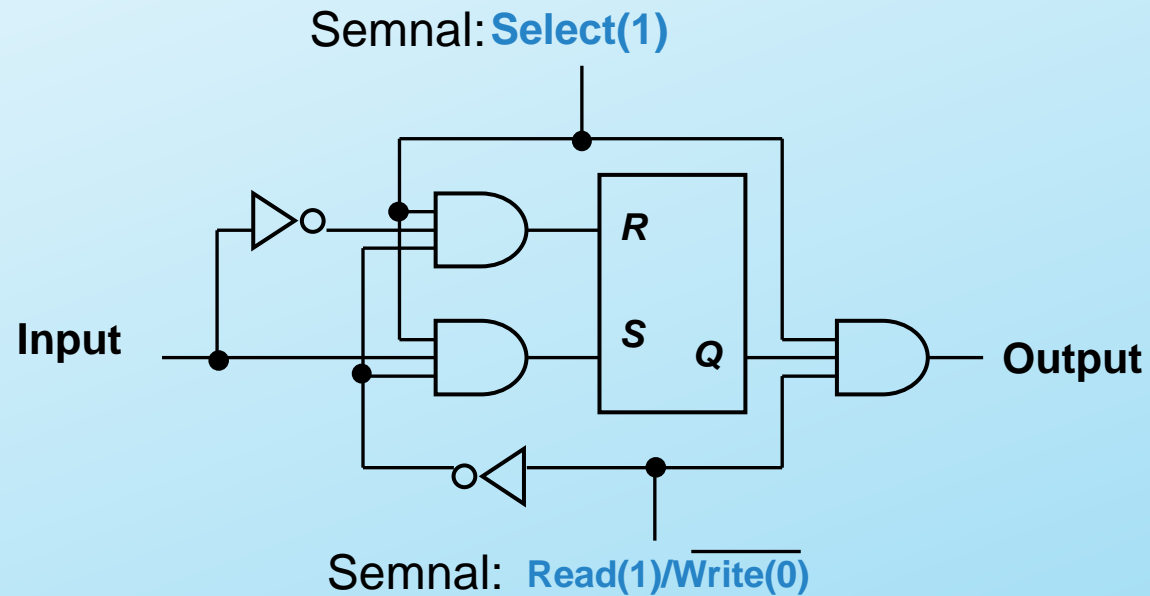

Logic diagram

 

Block diagram



# Matrice de celule de memorie 4x3 (4 locatii de 3 biti)

4x3 RAM


Biți din cuvânt  
transferați în paralel

Cuvinte transferate  
succesiv  
(funcție de adresa)

informația de adresa  
se transforma în  
semnal de selecție

4 celule

Adrese pe 2 biți

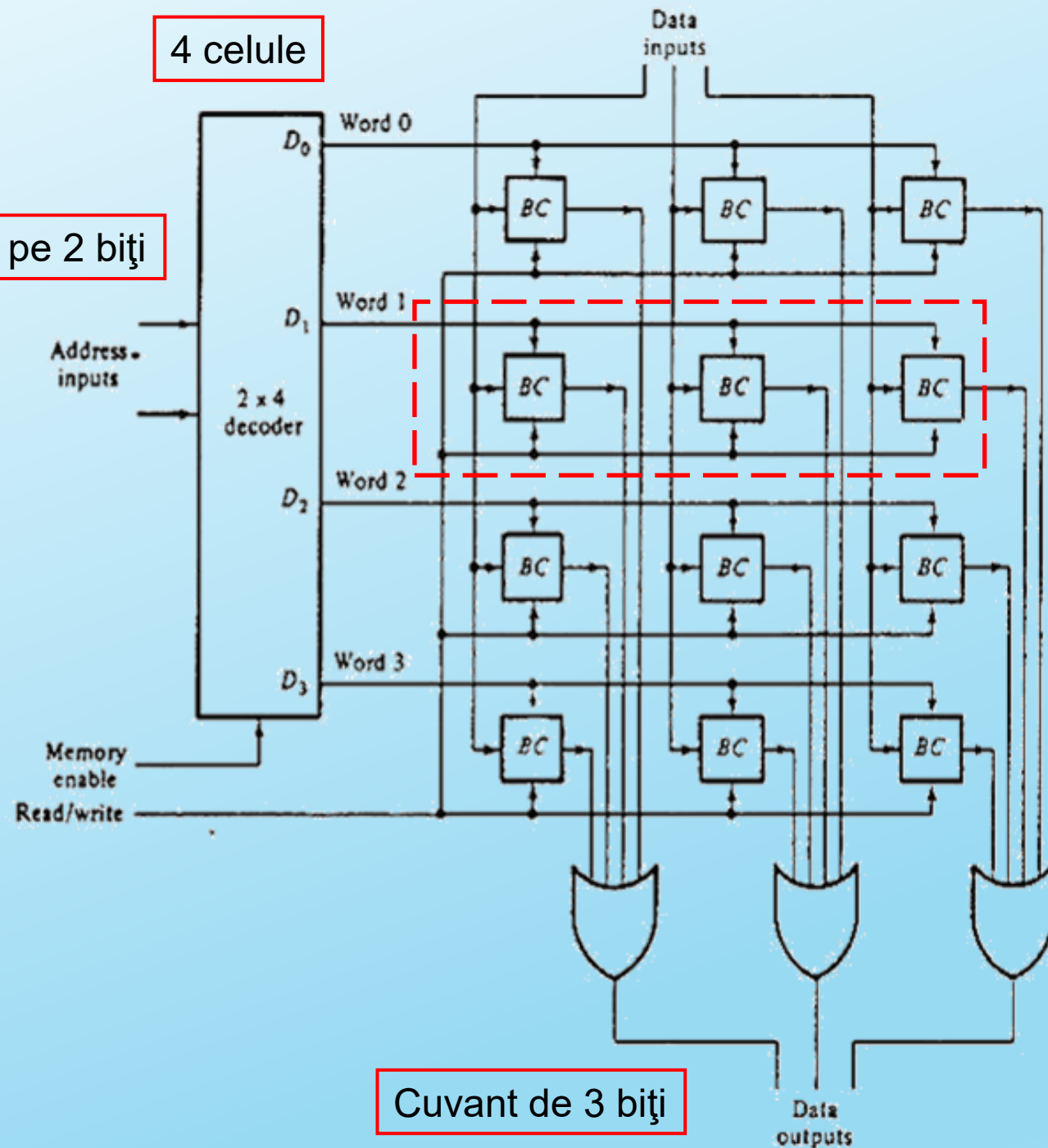

Cuvânt de 3 biți



## Bloc de memorie: 1K x 8-bit RAM (chip)

- 1K= 1024 cuvinte= $2^{10}$

pentru 1024 cuvinte este nevoie de o dimensiune de adresa de 10 biti


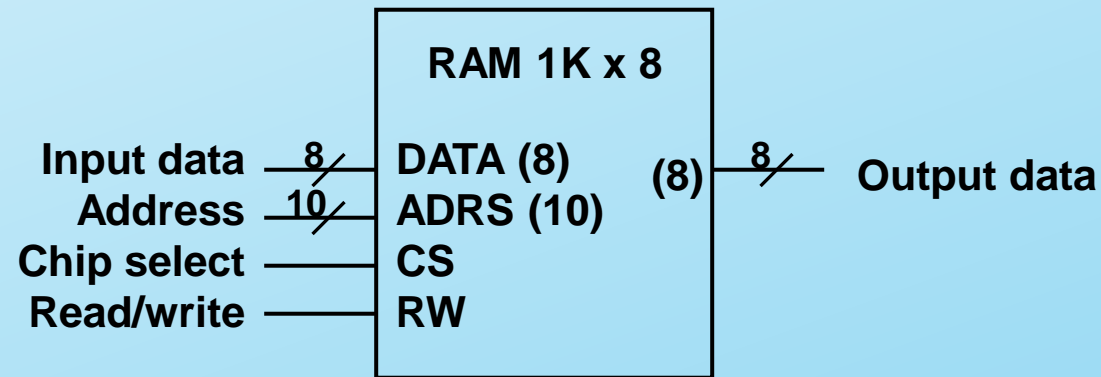


Diagrama bloc a unui  
chip RAM de 1K x 8b

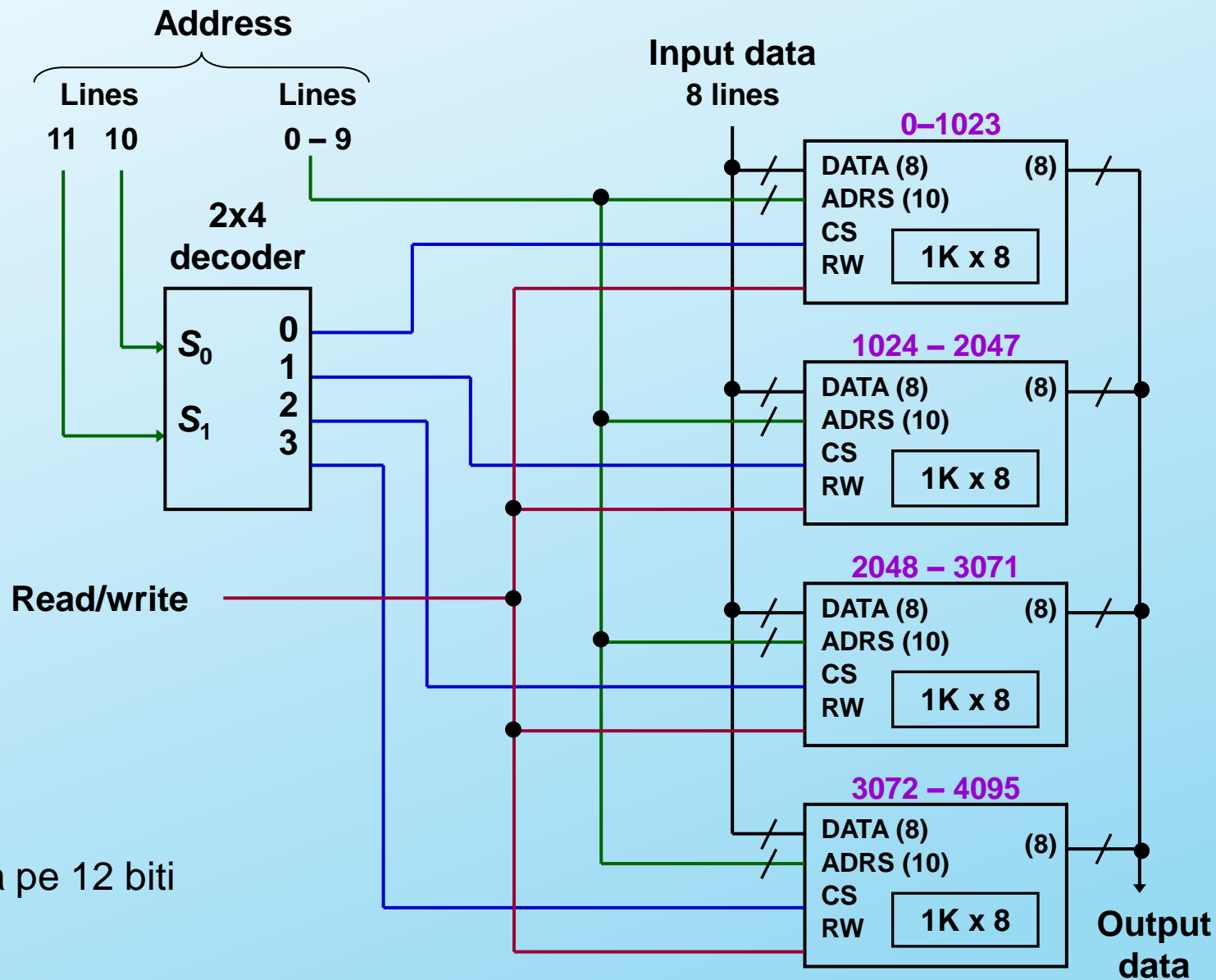





## Bloc 4Kx8b RAM

in acest caz adresa este scrisa pe 12 biti

Blocurile OR de colectare sunt omis pentru simplificarea desenului

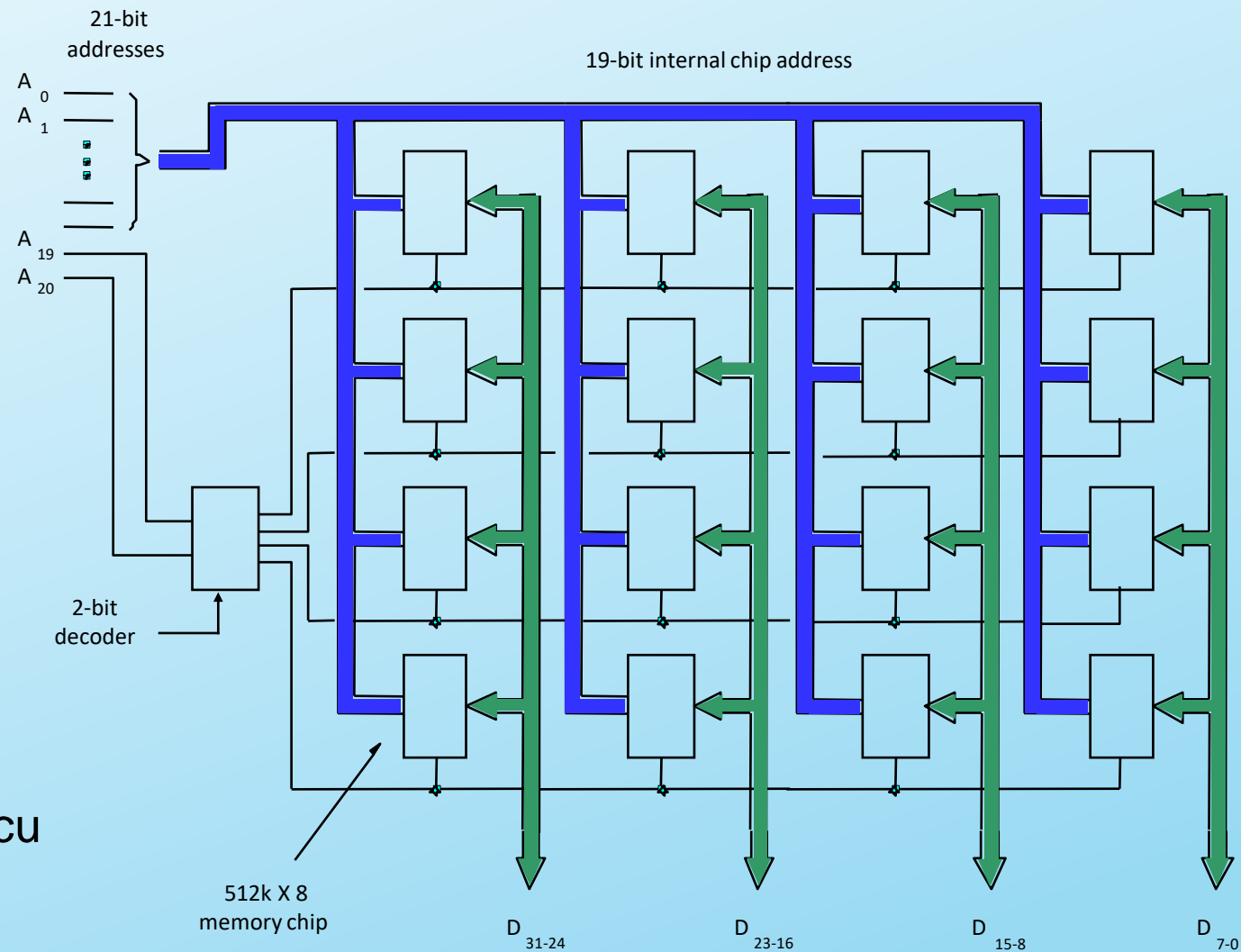 Tema: redesenati schema, incluzand si blocurile de colectare



Alt exemplu:  
Modul de memorie de **2M × 32b** asamblat cu  
**512K × 8b static memory chips**.

Semnalul: Read/Write este omis

Tema: redesenati schema, incluzand toate blocurile si semnalele omis

# TEMA

Desenati schema unui modul de memorie de  $2\text{G} \times 64\text{b}$ , folosind cipuri de memorie de  $512\text{M} \times 32\text{b}$

