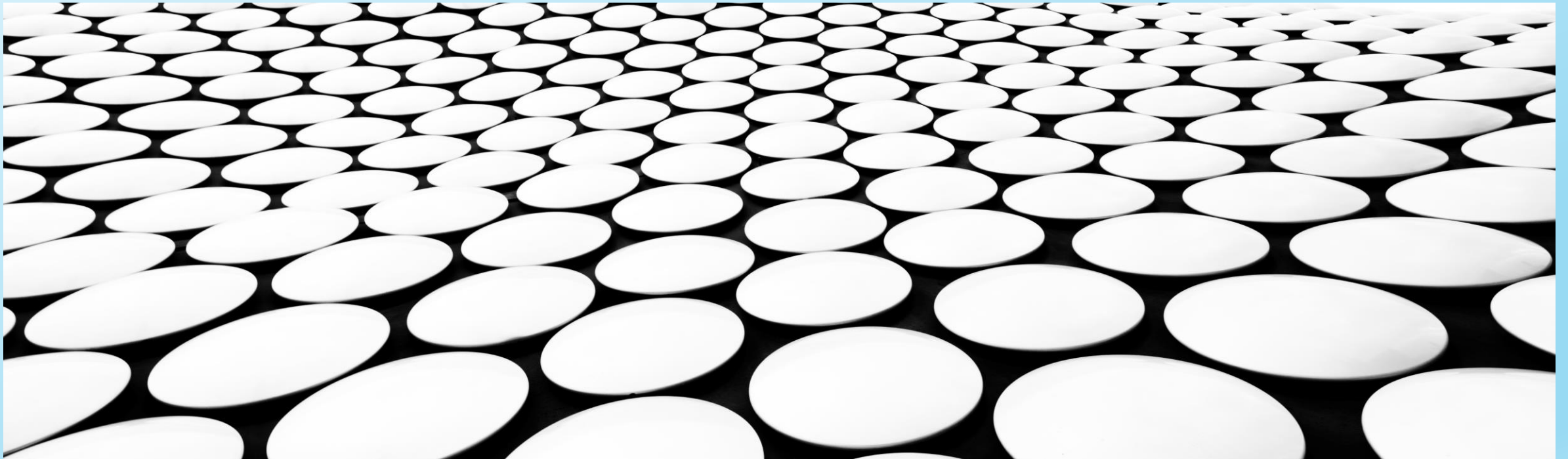


---

# ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL

UB, FMI, CTI, ANUL III, 2022-2023




# Linii de transmisie

- Caracteristicile si aplicatiile liniilor de transmisie
- Fizica liniilor de transmisie
  - Reflexii si alte distorsiuni in liniile de transmisie si metode de a le reduce efectele.

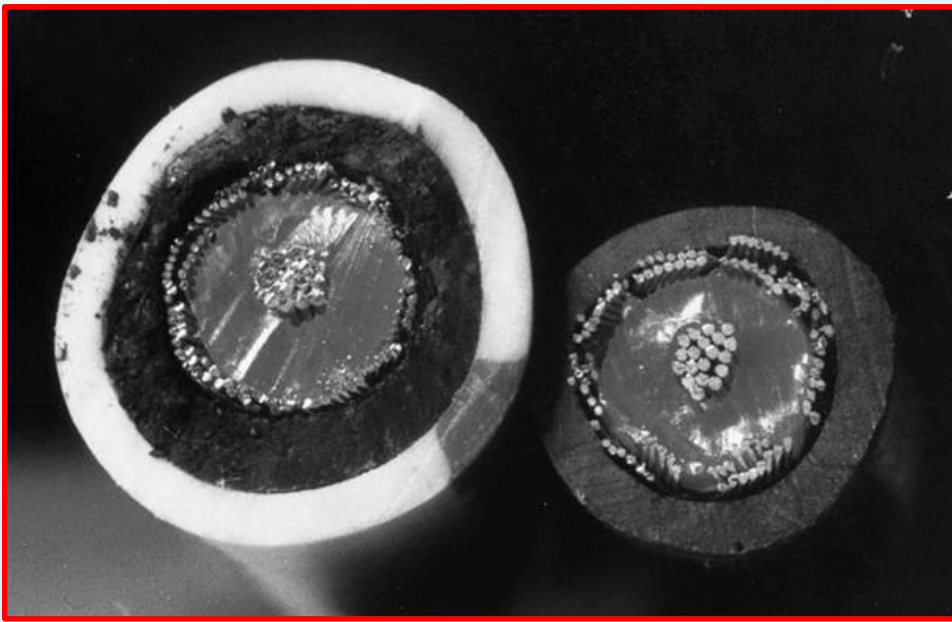
# exemple



**LINE DE TRANSMISIE COAXIALA**  
**CONECTORI**  
**TERMINATOR DE 50  $\Omega$**




SECTIUNE IN CABLUL COAXIAL

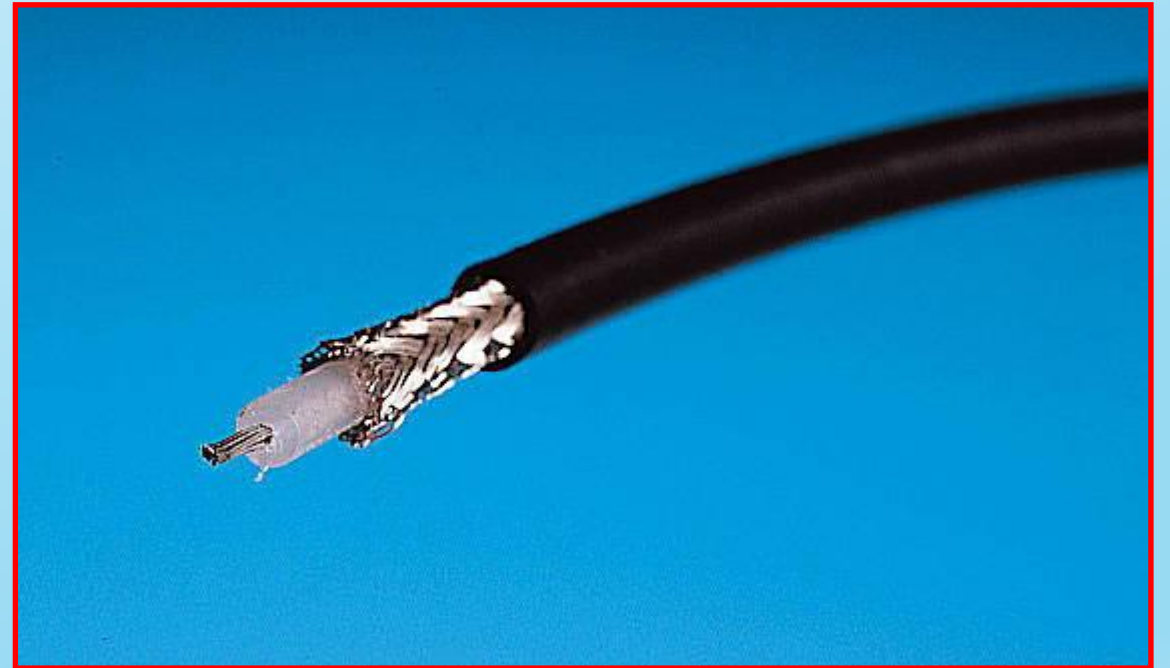




# Principalele tipuri de linii de transmisie


Coaxial cable

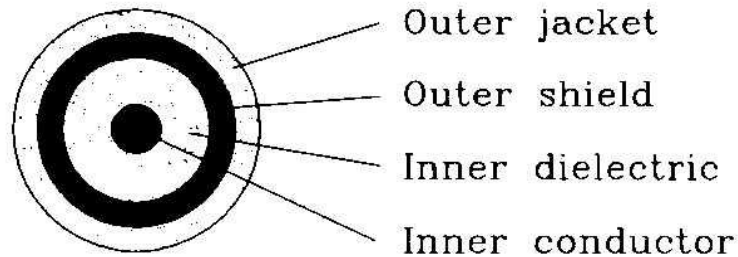


Microstrip

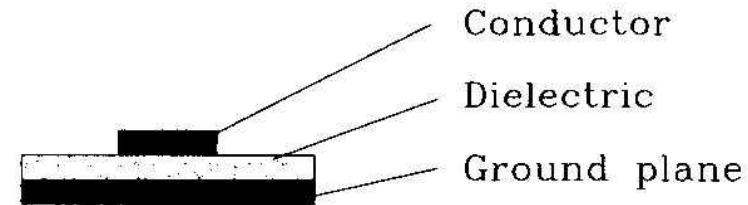

Twisted pair

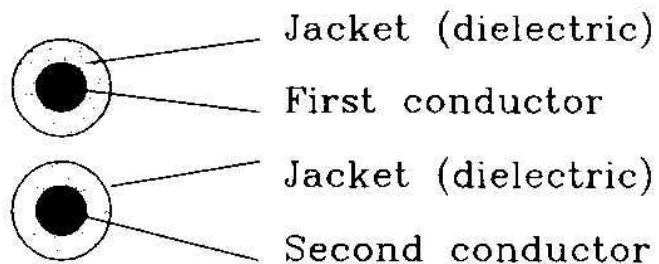

Stripline

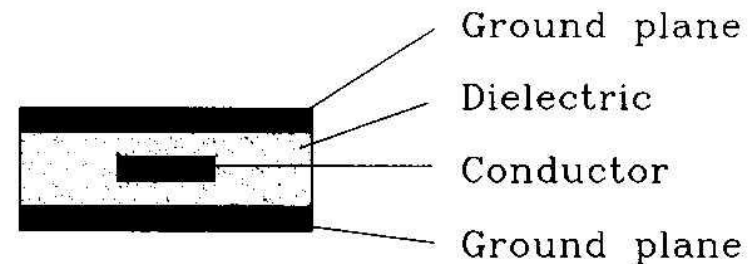


CABLU COAXIAL;


MICROBANDA




CABLU TORSADAT

BANDA

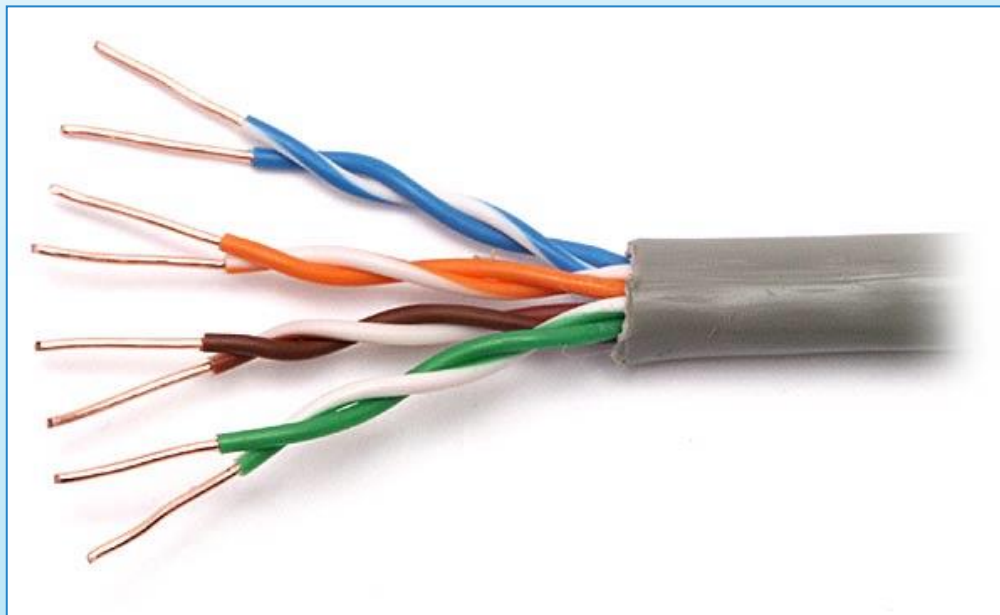



## CABLURI TORSADATE


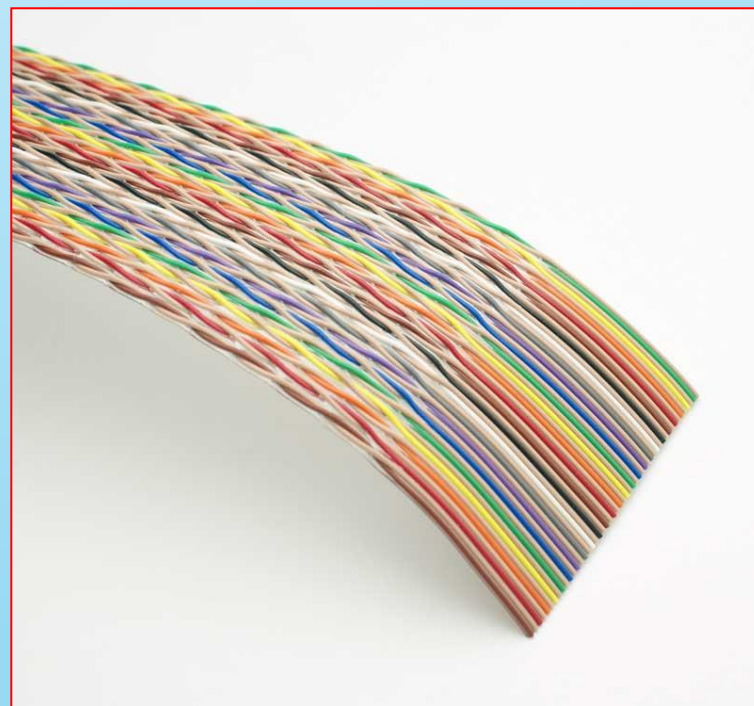


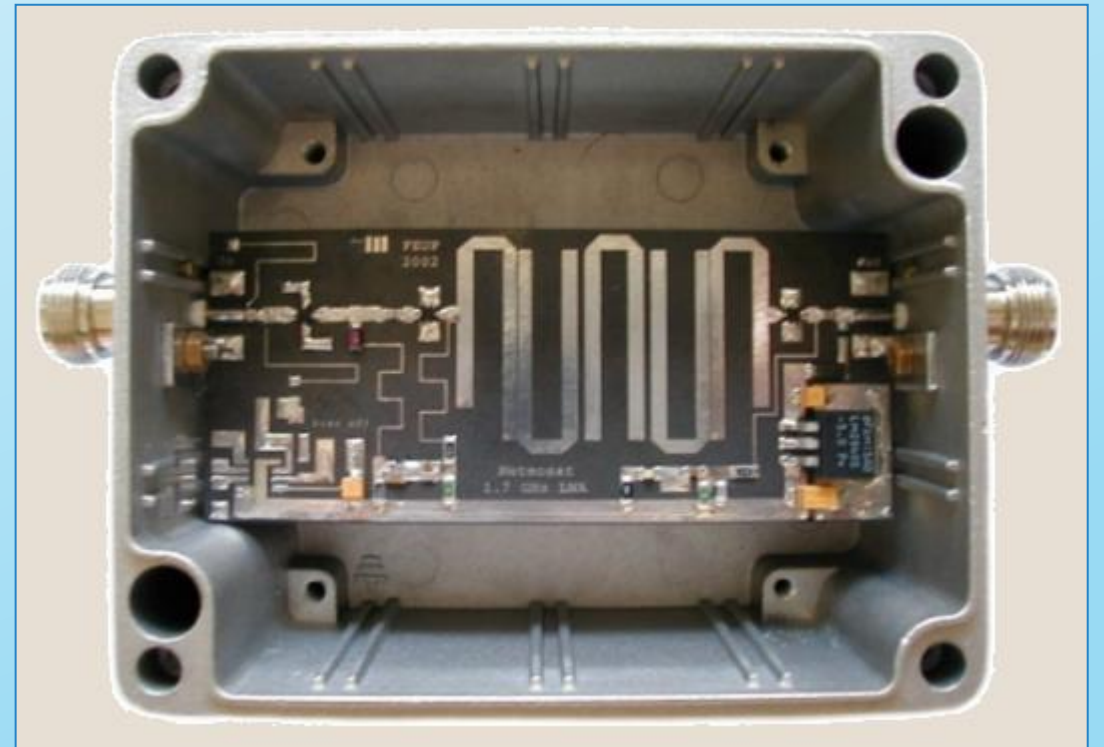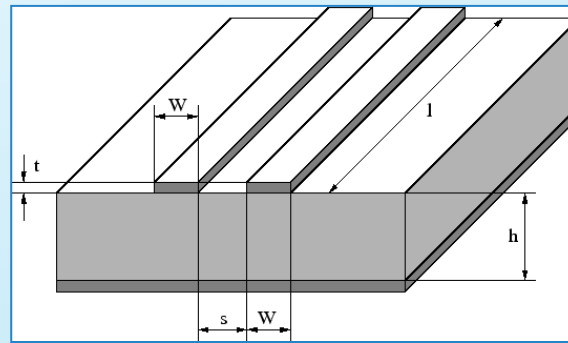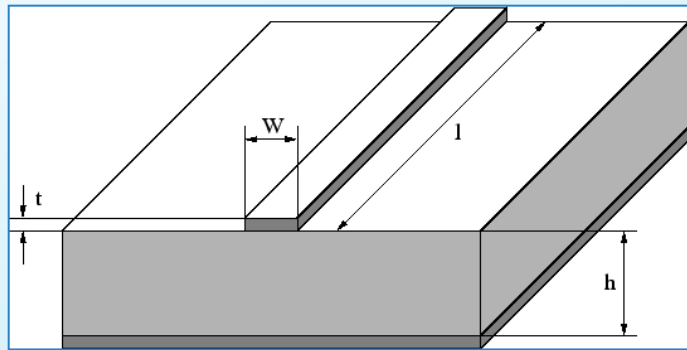

MICROBANDA (MICROSTRIP)







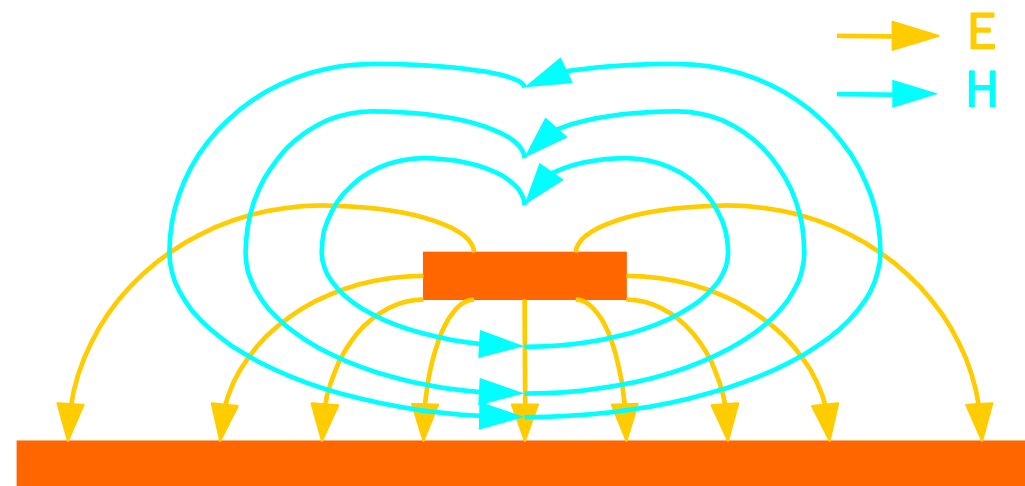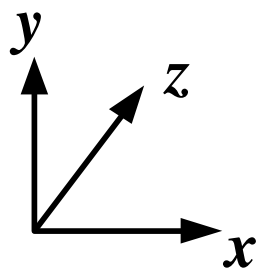

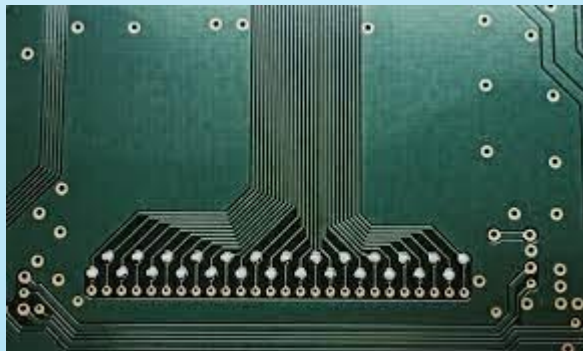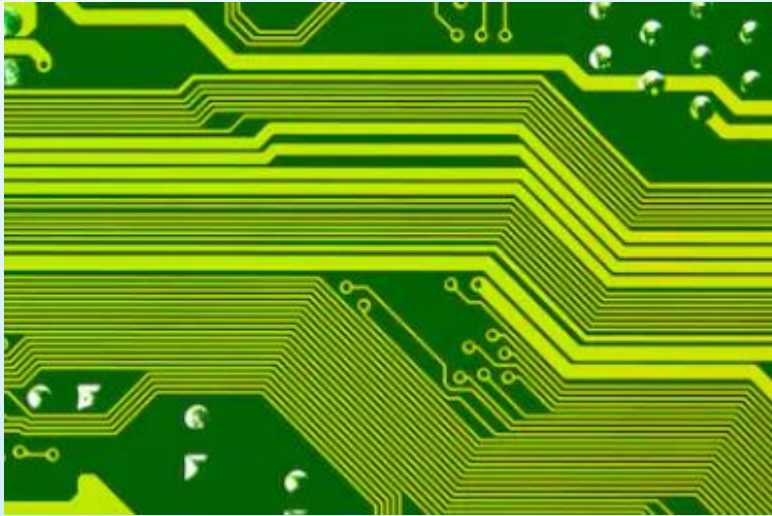

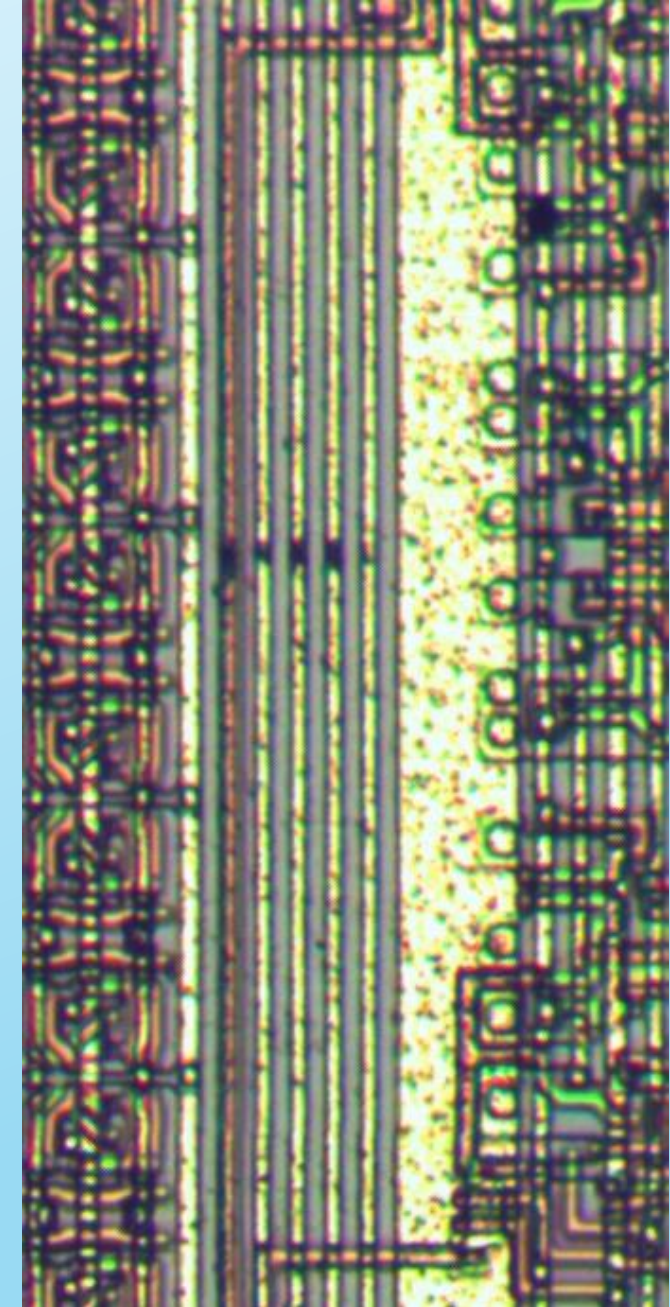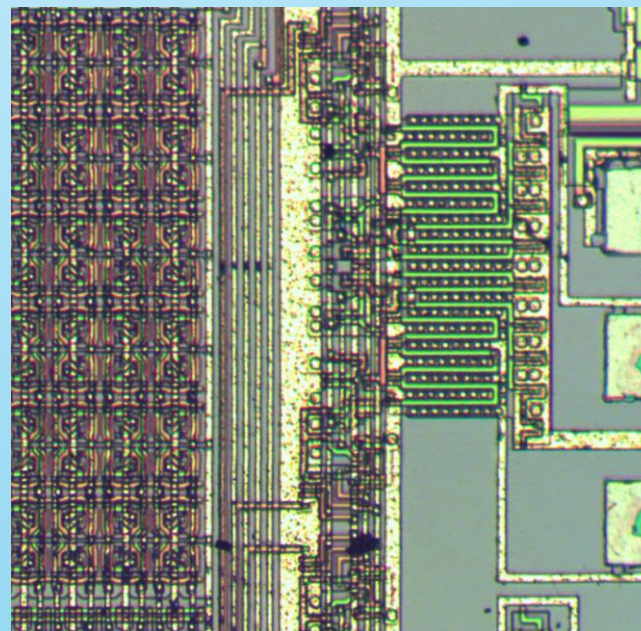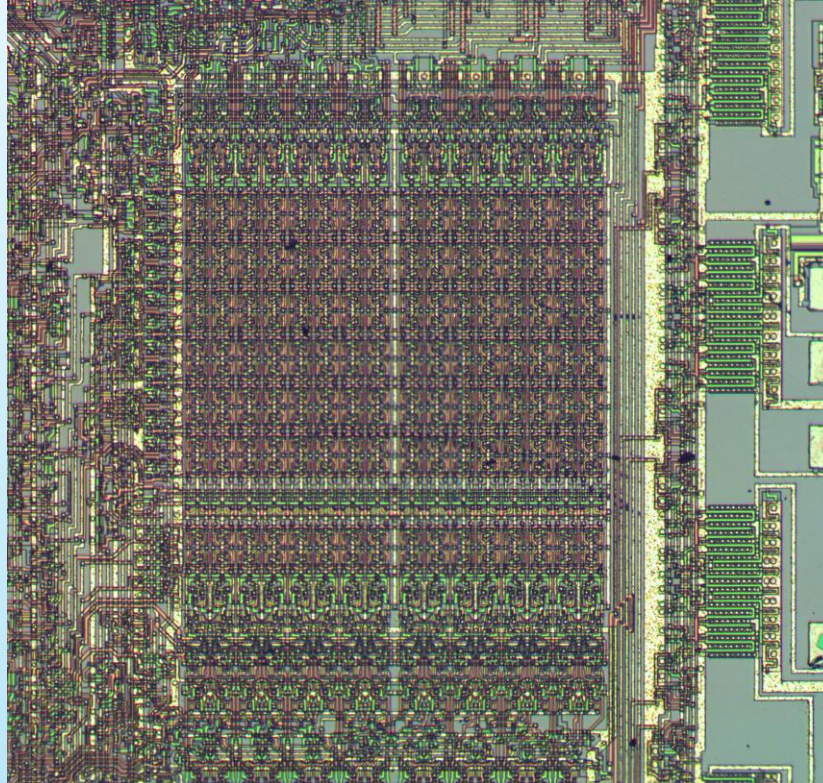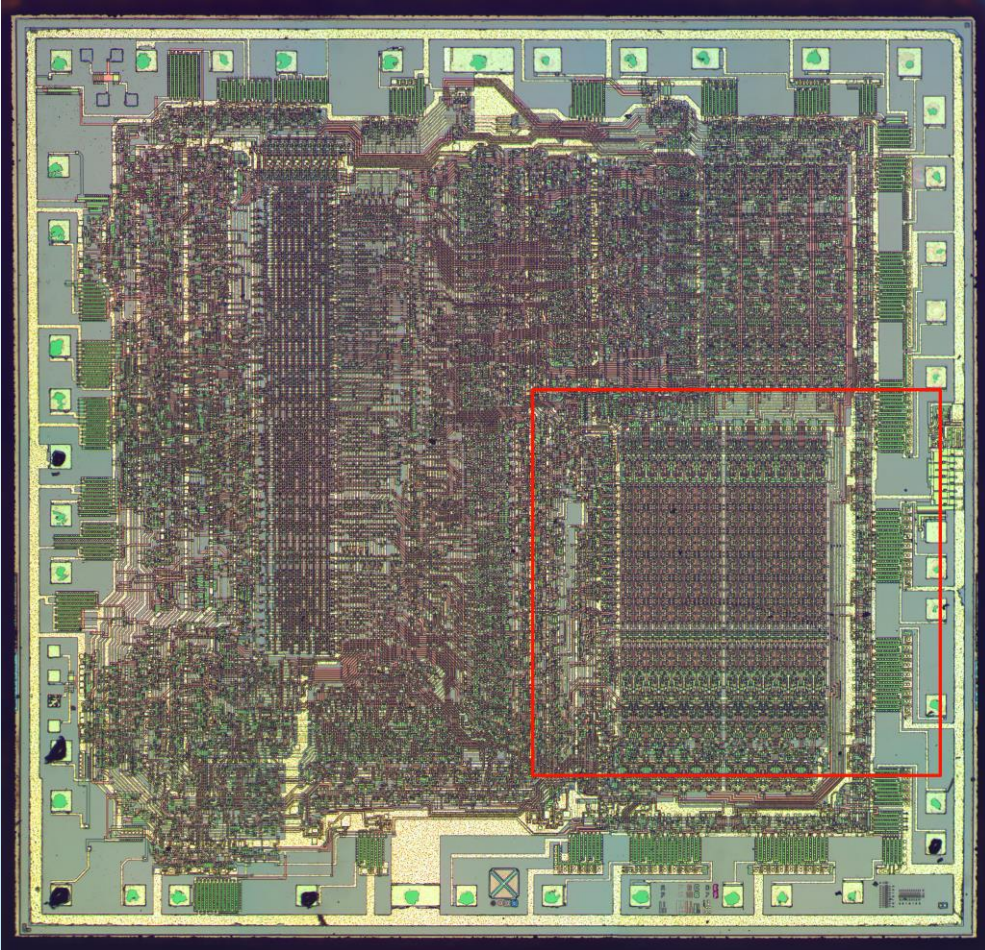Diverse arhitecturi microstrip pe placi de baza  
in calculatoare sau in alte dispozitive de calcul.





Microprocesor Z80A

Tehnologie 5 $\mu$ m (1976)


Dimensiune cip 4 950  $\times$  4 720  $\mu$ m

microstrip







STRIPLINE

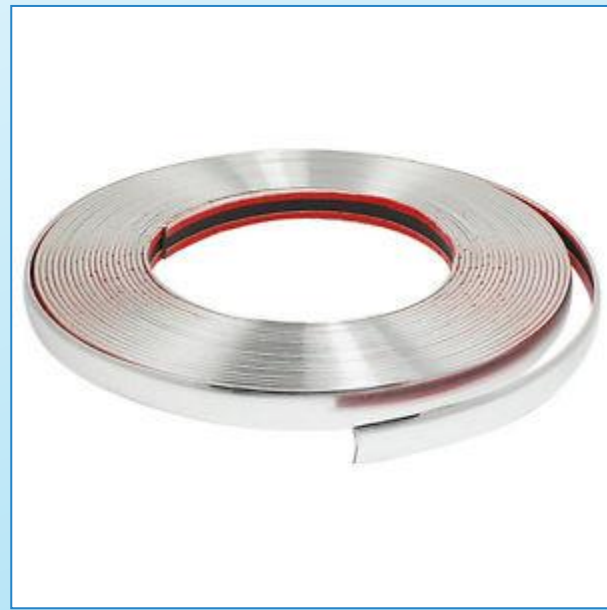

# LINIE PARALELA (TWIN LEAD)

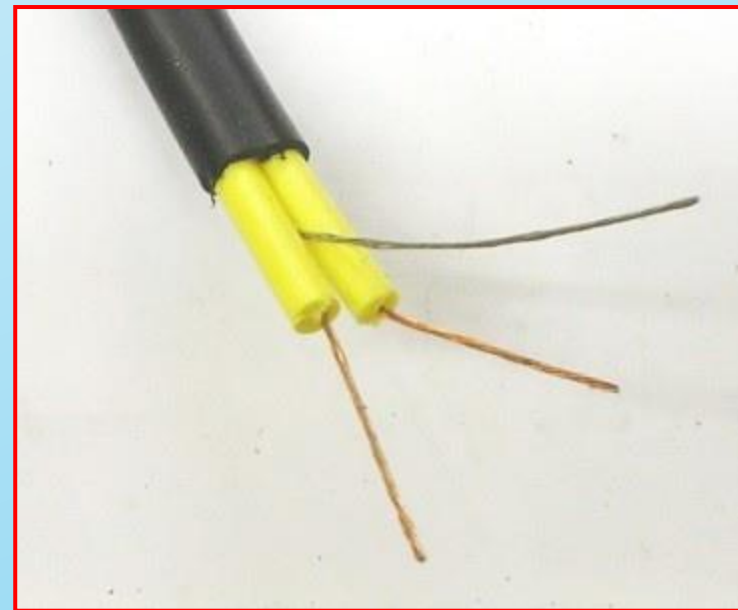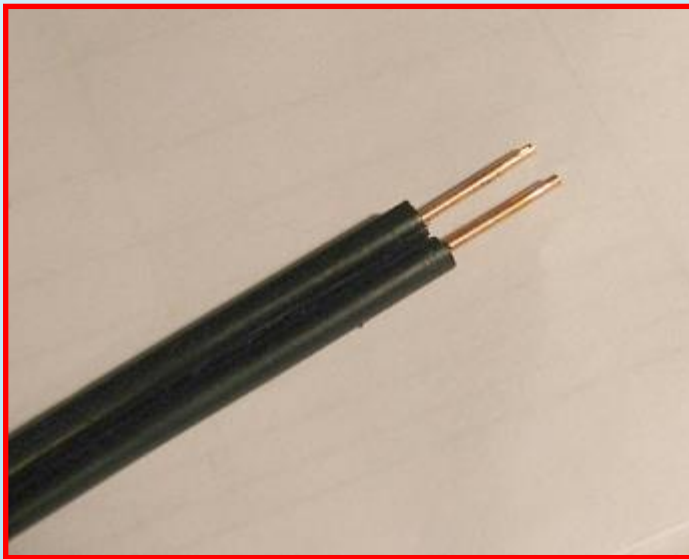



# CABLURI TORSADATE

## AVANTAJE

Distorsiuni mici

Inter-influente mici

Radiatie redusa

## DEZAVANTAJE

Consum de energie

## APLICATII

Cabluri de retea

Cabluri usb

Conexiuni cablate lungi (circuite imprimate)



# Caracteristicile liniei ideale

Fara pierderi (de energie);

Lungime infinita;

Transmisie nedistorsionata a semnalelor;


Semnale transmise cu intarziere. Timpul de intarziere este proportional cu distanta parcursa.

$$\tau_l = \sqrt{L_l \cdot C_l}$$

$\tau_l$  este timpul de intarziere (s/m)  $L_l$  inductanta pe unitatea de lungime (H/m), iar  $C_l$  capacitatea pe unitatea de lungime (F/m)
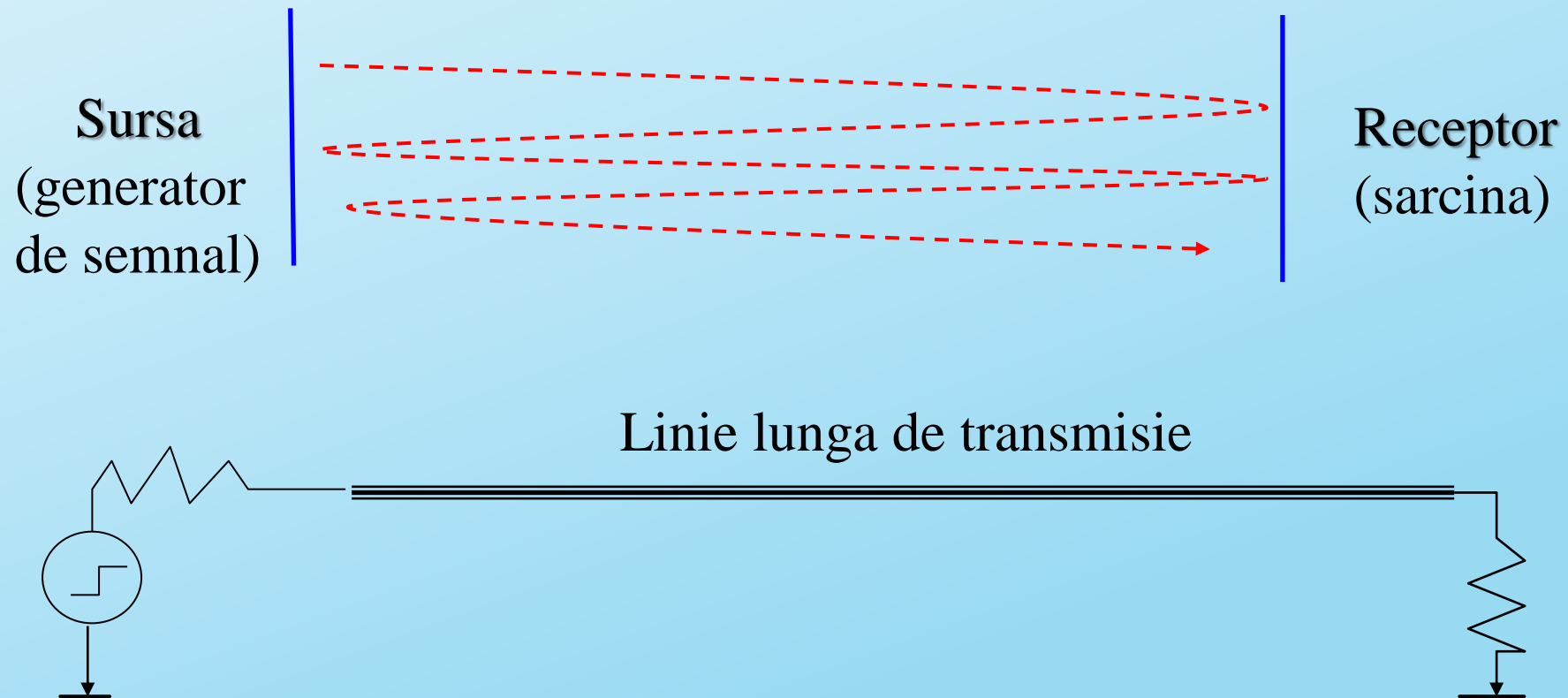
# Problema liniei de transmisie (țiuitul)


SEMNALUL NU SE TRANSMITE INSTANTANEU. SE TRANSMITE SUB FORMA DE UNDE.  
APARE FENOMENUL DE REFLEXIE MULTIPLA.



# Linia cu pierderi
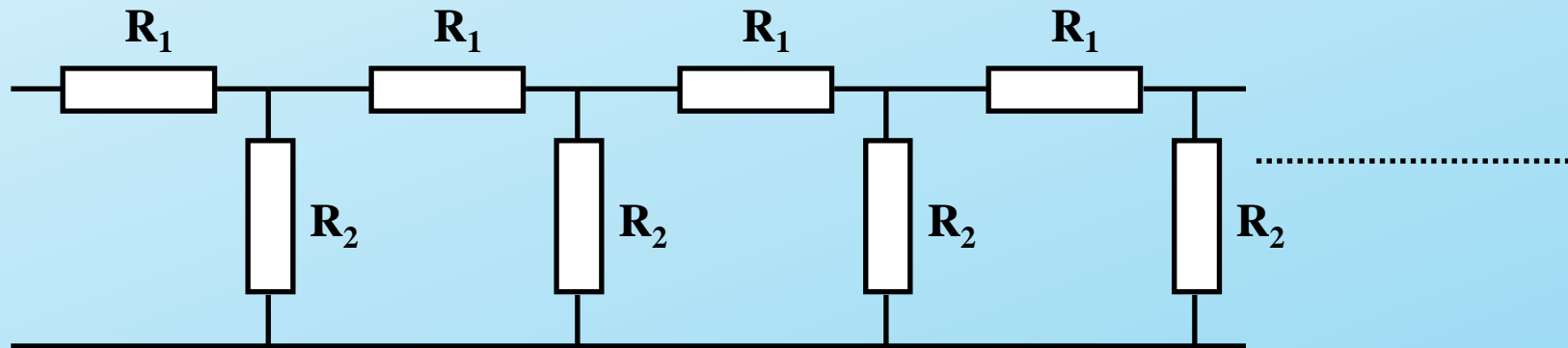
## LINIA OHMICA

Doua fire metalice echidistante, separate de un izolator, la frecventa f.joasa.




Semnificatii

$R_1$  rezistenta firelor pe unitatea de lungime

$R_2$  rezistenta de izolatie pe unitatea de lungime


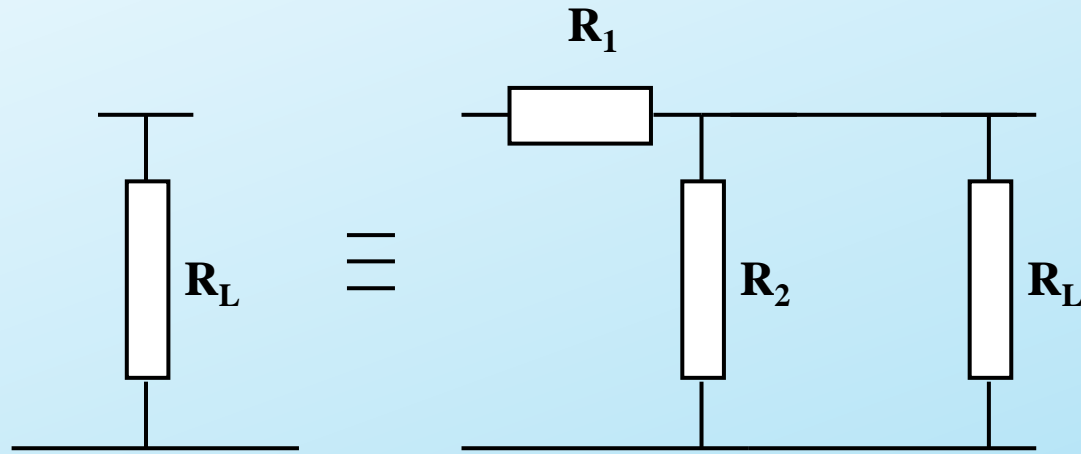
## LINIA ESTE ECHIVALENTA CU O REZISTENTA $R_L$



Daca adaugam un grup suplimentare  $R_1$ ,  $R_2$ , rezistenta liniei nu se schimba, deoarece linia este infinita (  $R_L$  )

$$R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} = R_L$$

$$R_L = \frac{R_1}{2} \left[ 1 + \sqrt{1 + 4 \frac{R_2}{R_1}} \right]$$

In cazul unei linii reale  $R \rightarrow Z$  (complex), iar formula se pastreaza.

In cazul liniei ideale (fara pierderi)

$R_1 \rightarrow \omega L$  (bobina ideala), iar  $R_2 \rightarrow 1/\omega C$  (condensator ideal)

$$Z_L = \frac{Z_1}{2} \left[ 1 + \sqrt{1 + 4 \frac{Z_2}{Z_1}} \right]$$

$$Z_L = \frac{\omega L_1}{2} \left[ 1 + \sqrt{1 + 4 \frac{1}{\omega C_2 \omega L_1}} \right] \quad \frac{1}{C_2 L_1} = \omega_r^2$$

$$\omega \ll \omega_r \quad Z_L \cong \frac{\omega L_1}{2} \left[ \sqrt{4 \frac{1}{\omega C_2 \omega L_1}} \right] = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$$

$\omega_r$  este frecventa de  
rezonanta a liniei

Impedanta liniei de transmisie nu depinde de frecventa  
la frecvente mult mai mici decat frecventa de rezonanta.

Cazul general: linie reala, cu pierderi: bobina reala (inductanta in serie cu rezistenta) si condensator real (capacitate in paralel cu o rezistenta)

$$R_1 \rightarrow R_1 + j\omega L_1 \quad 1/R_2 \rightarrow 1/R_2 + j\omega C_2 = G_2 + j\omega C_2$$

$$Z_L = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1)/(G_2 + j\omega C_2)}$$

$$v(z, t) = V(x)e^{j\omega t} \quad V(x) = V_0 e^{-\gamma z} + V_1 e^{+\gamma z}$$

$$\gamma = \sqrt{(R_1 + j\omega L_1) \cdot (G_2 + j\omega C_2)}$$


In cazul liniei ideale  $Z_L$  este de natura **rezistiva**.  
(partea imaginara este nula)

Conditia de reflexie 0 la capetele liniei:

$$Z_{\text{sursa}} = Z_{\text{linie}} = Z_{\text{sarcina}} \quad (\text{toate 3 rezistive})$$

In caz contrar apare o unda inversa

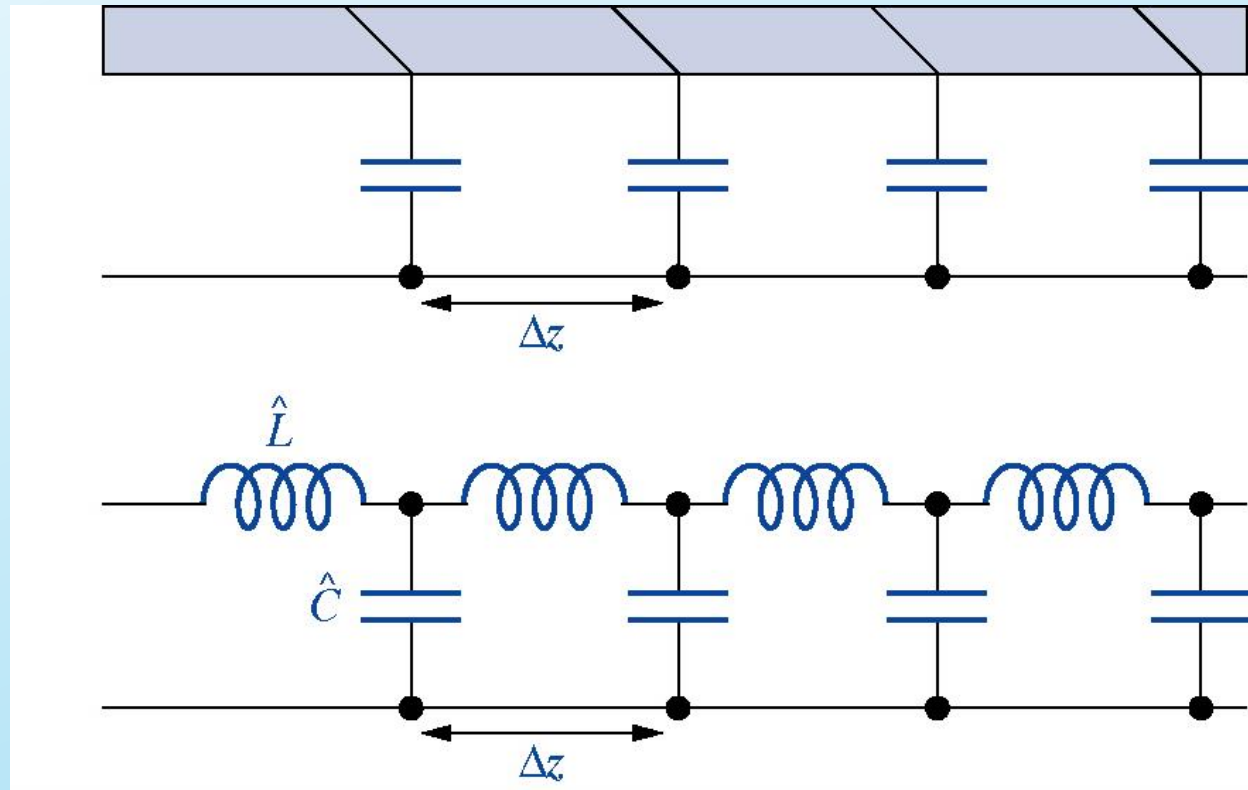care preia o parte din energia transmisa prin linie.



$$L = \hat{L} \cdot \Delta z$$

$$C = \hat{C} \cdot \Delta z$$



Line	Inductance	Capacitance
Coaxial cable	$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \Delta z$	$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \Delta z$
Microstrip line	$L = \frac{\mu d}{w} \Delta z$	$C = \frac{\epsilon w}{d} \Delta z$
Twin lead	$L = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{D}{2a}\right) \Delta z$	$C = \frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1}(D/2a)} \Delta z$


$\mu$  permeabilitatea magnetica

$\epsilon$  permitivitatea electrica

A, b, d, D caracteristici de dimensiune (in sectiune)

$\Delta z$  lungime linie
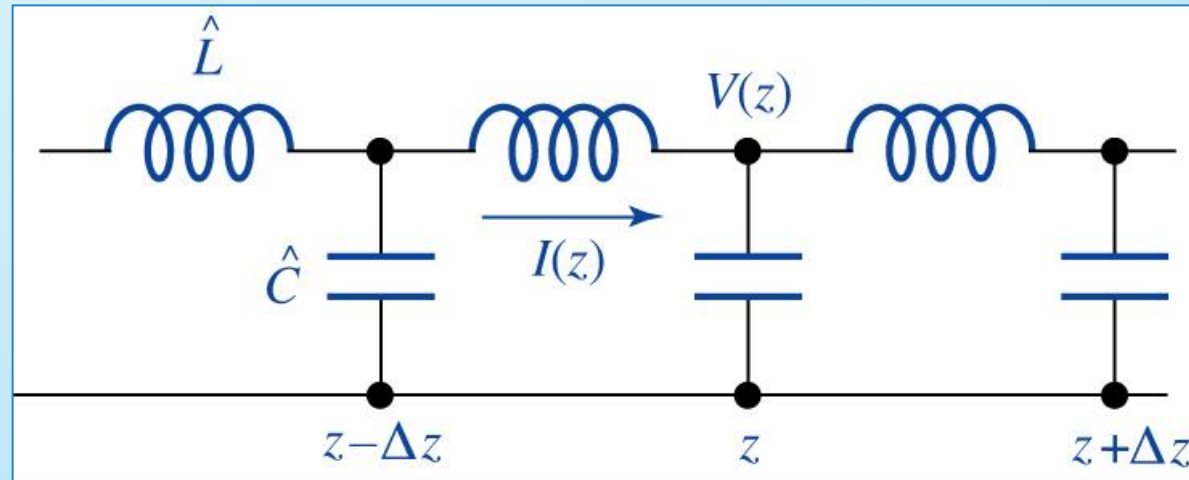
# Ecuatiile telegrafistului (ec. Heaviside)



Cazul liniei fara pierderi

$$\frac{\partial I(z,t)}{\partial z} = -\hat{C} \frac{\partial V(z,t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial V(z,t)}{\partial z} = -\hat{L} \frac{\partial I(z,t)}{\partial t}$$

Ecuatiile anterioare se pot rescrie astfel:

$$\frac{\partial^2 I(z,t)}{\partial z^2} - \hat{L}\hat{C} \frac{\partial^2 I(z,t)}{\partial t^2} = 0$$

Ecuatia undei de curent


$$\frac{\partial^2 V(z,t)}{\partial z^2} - \hat{L}\hat{C} \frac{\partial^2 V(z,t)}{\partial t^2} = 0$$

Ecuatia undei de potential

$$v = \frac{1}{\sqrt{\hat{L}\hat{C}}}$$

Viteza de propagare undelor

Linie cu pierderi

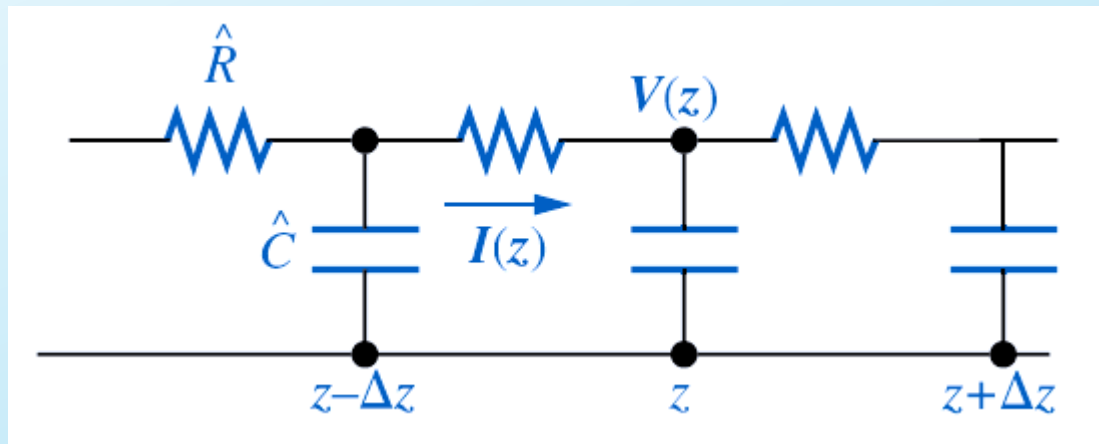

$$\Rightarrow \frac{\partial V(z,t)}{\partial z} = I(z,t) \hat{R}$$
$$\frac{\partial I(z,t)}{\partial z} = \hat{C} \frac{\partial V(z,t)}{\partial t}$$

**Aceste ecuatii se pot recombina astfel:**


$$\frac{\partial^2 V(z,t)}{\partial z^2} = \hat{R} \frac{\partial I(z,t)}{\partial z} = \hat{R} \left( \hat{C} \frac{\partial V(z,t)}{\partial t} \right) = \hat{R} \hat{C} \frac{\partial V(z,t)}{\partial t}$$

$$D = \frac{1}{\hat{R} \hat{C}}$$
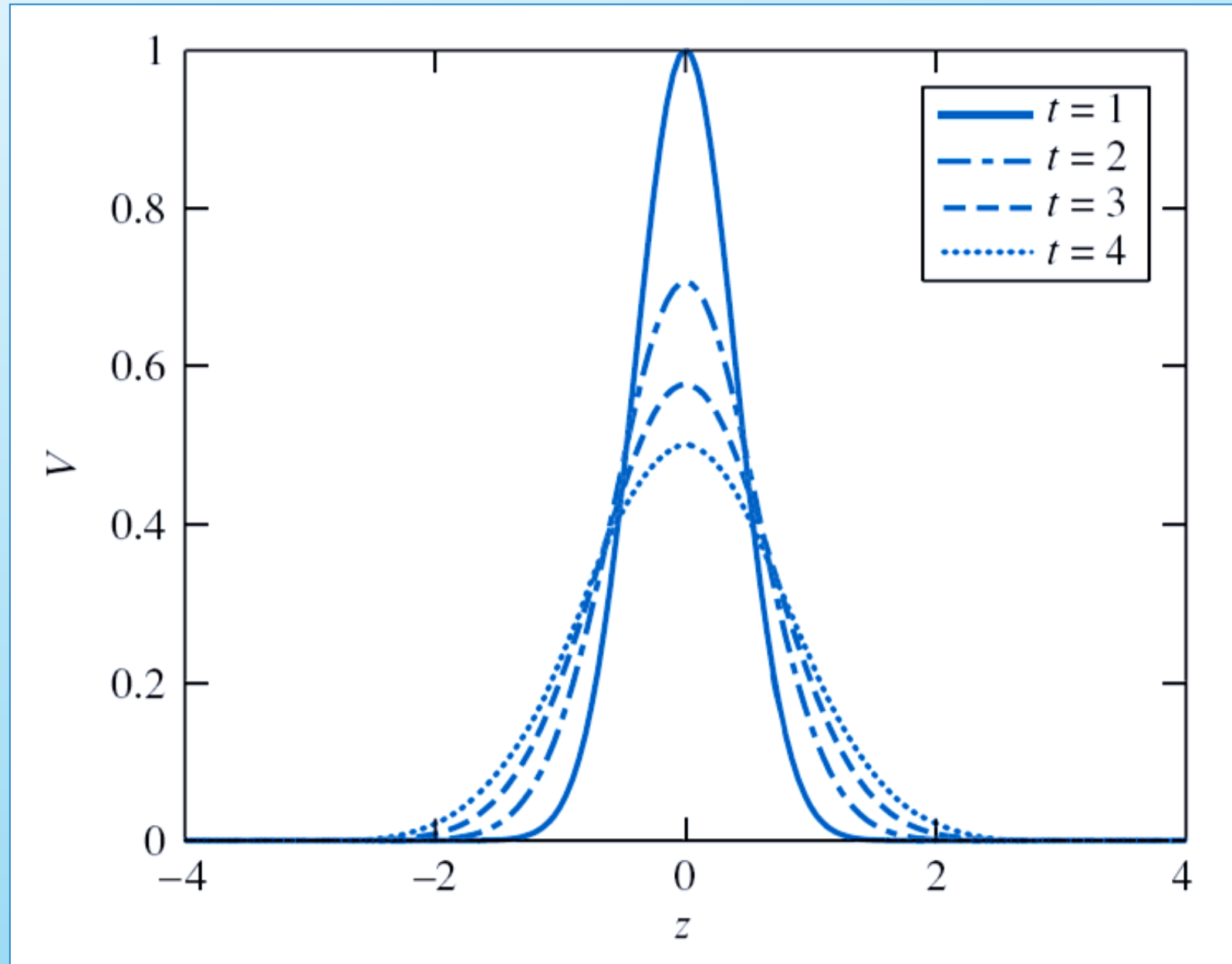
# PROPAGAREA UNUI PULS DE TENSIUNE (GAUSS)

$$V(z,t) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi t}} e^{-\frac{z^2}{4Dt}}$$

De-a lungul unei linii disipative,  
un puls de tensiune se latește.





# Unde sinusoidale intr-o linie ideala

Apar daca la capatul liniei cuplam o sursa sinusoidala de tensiune



$$V(z,t) = \text{Re}\{V(z)e^{j\omega t}\}; \quad I(z,t) = \text{Re}\{I(z)e^{j\omega t}\}$$

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} + k^2 V(z) = 0$$
$$\frac{d^2 I(z)}{dz^2} + k^2 I(z) = 0$$

$$V(z) = A_1 \cos kz + B_1 \sin kz$$

$$V(z) = A_2 e^{-jkz} + B_2 e^{+jkz}$$

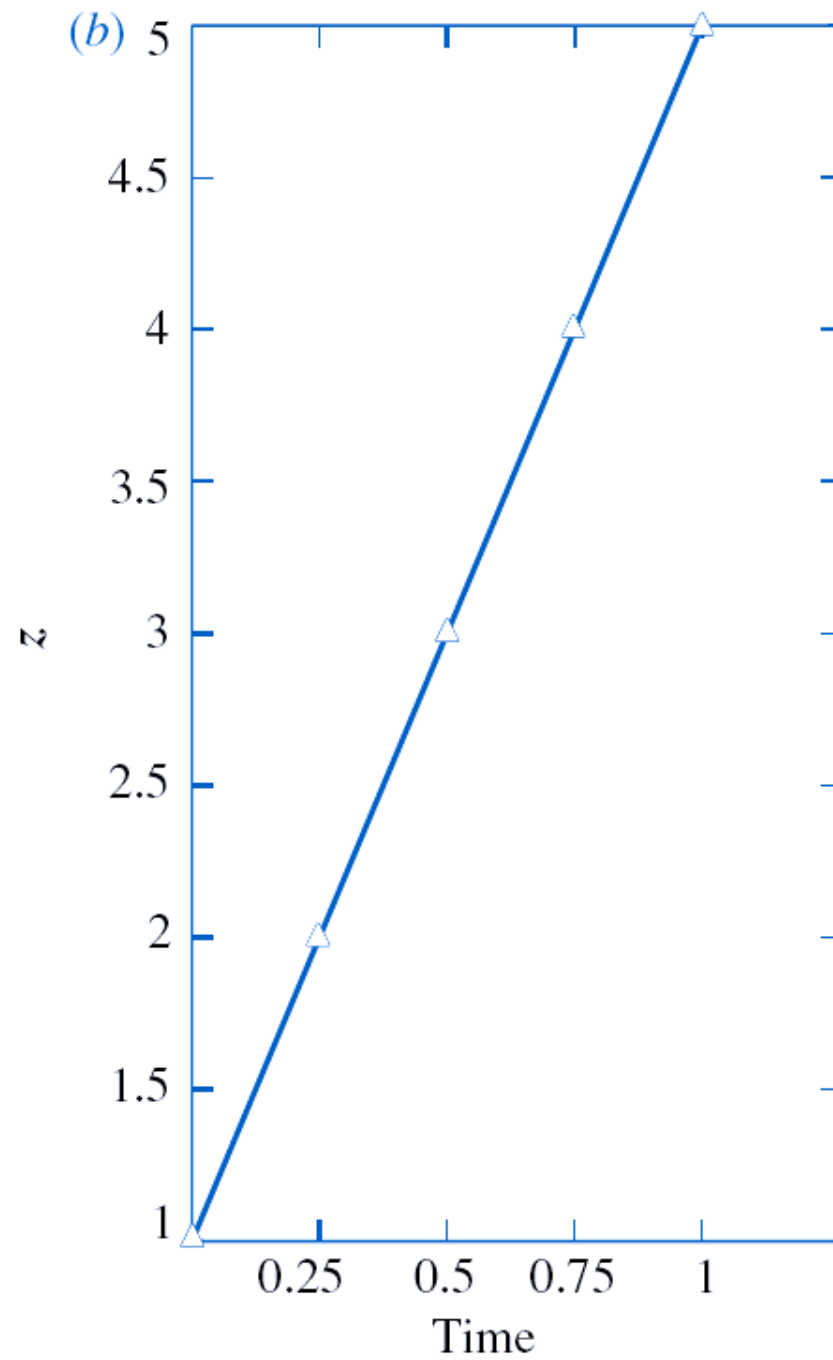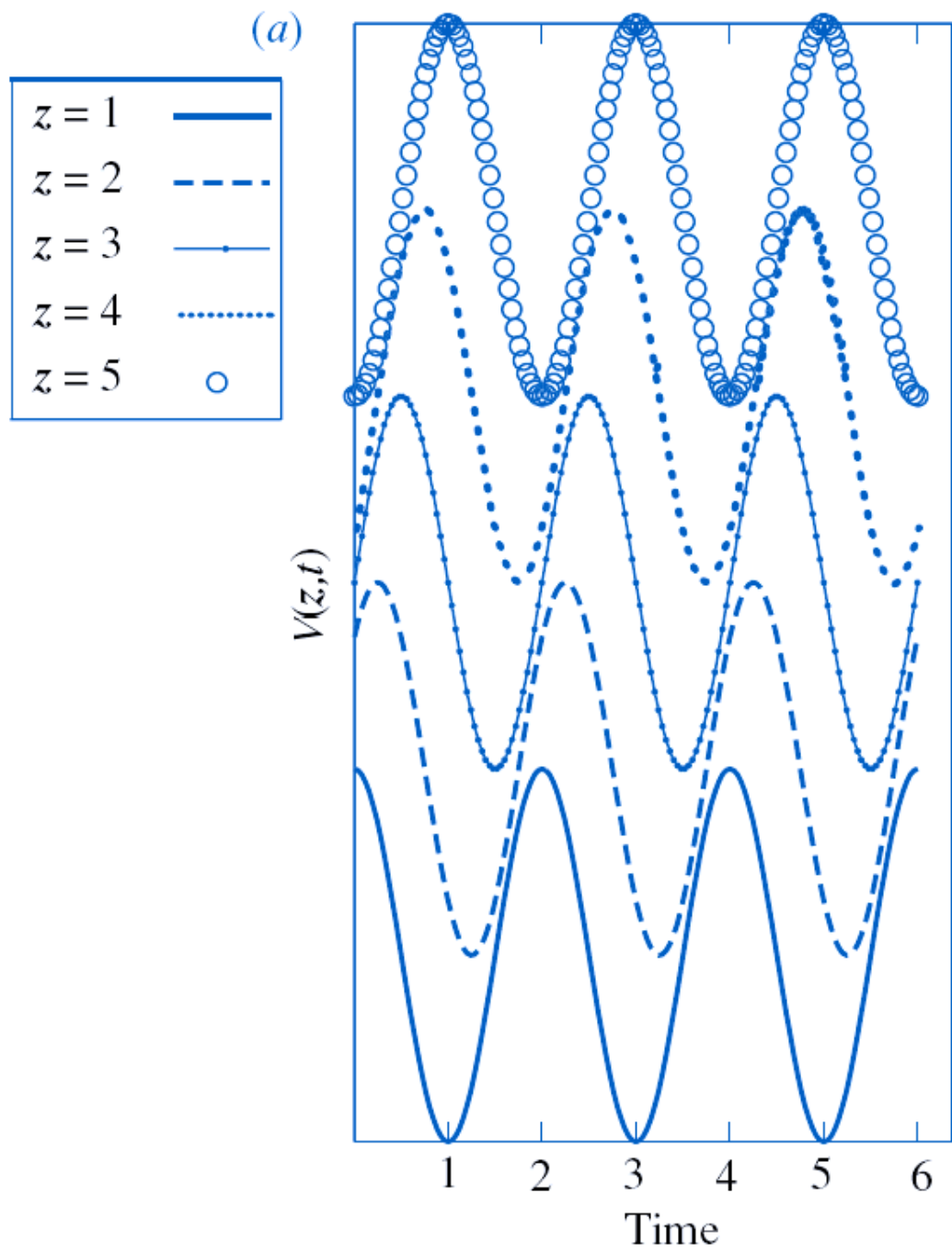

# Stabilirea impedantei liniei

$$V(z) = V_0 e^{-jkz}$$


$$Z_c = \frac{V(z)}{I(z)} = \frac{\omega \hat{L}}{k}$$

$$k = \frac{\omega}{v} \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\hat{L}\hat{C}}}$$


$$Z_c = \sqrt{\frac{\hat{L}}{\hat{C}}} \text{ } [\Omega]$$

$$\frac{dV(z)}{dz} = -jkV(z) = -j\omega \hat{L} I(z)$$

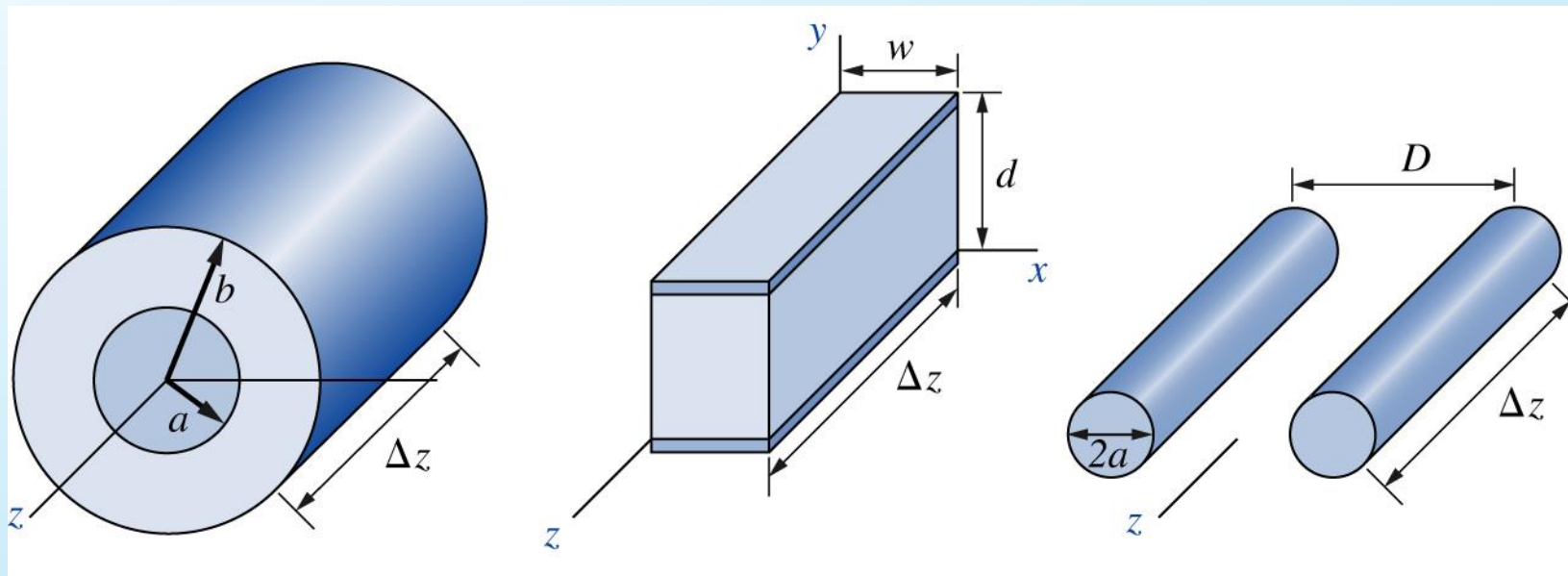
$$I(z) = \frac{k}{\omega \hat{L}} V(z) = \frac{k}{\omega \hat{L}} V_0 e^{-jkz}$$




Line	Velocity of propagation	Characteristic impedance
Coaxial cable	$v = \frac{1}{\sqrt{\hat{L}\hat{C}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$Z_c = \sqrt{\frac{\hat{L}}{\hat{C}}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left( \frac{\ln(b/a)}{2\pi} \right)$
Microstrip line	$v = \frac{1}{\sqrt{\hat{L}\hat{C}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$Z_c = \sqrt{\frac{\hat{L}}{\hat{C}}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left( \frac{d}{w} \right)$
Twin lead	$v = \frac{1}{\sqrt{\hat{L}\hat{C}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$Z_c = \sqrt{\frac{\hat{L}}{\hat{C}}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left( \frac{\cosh^{-1}(D/2a)}{\pi} \right)$

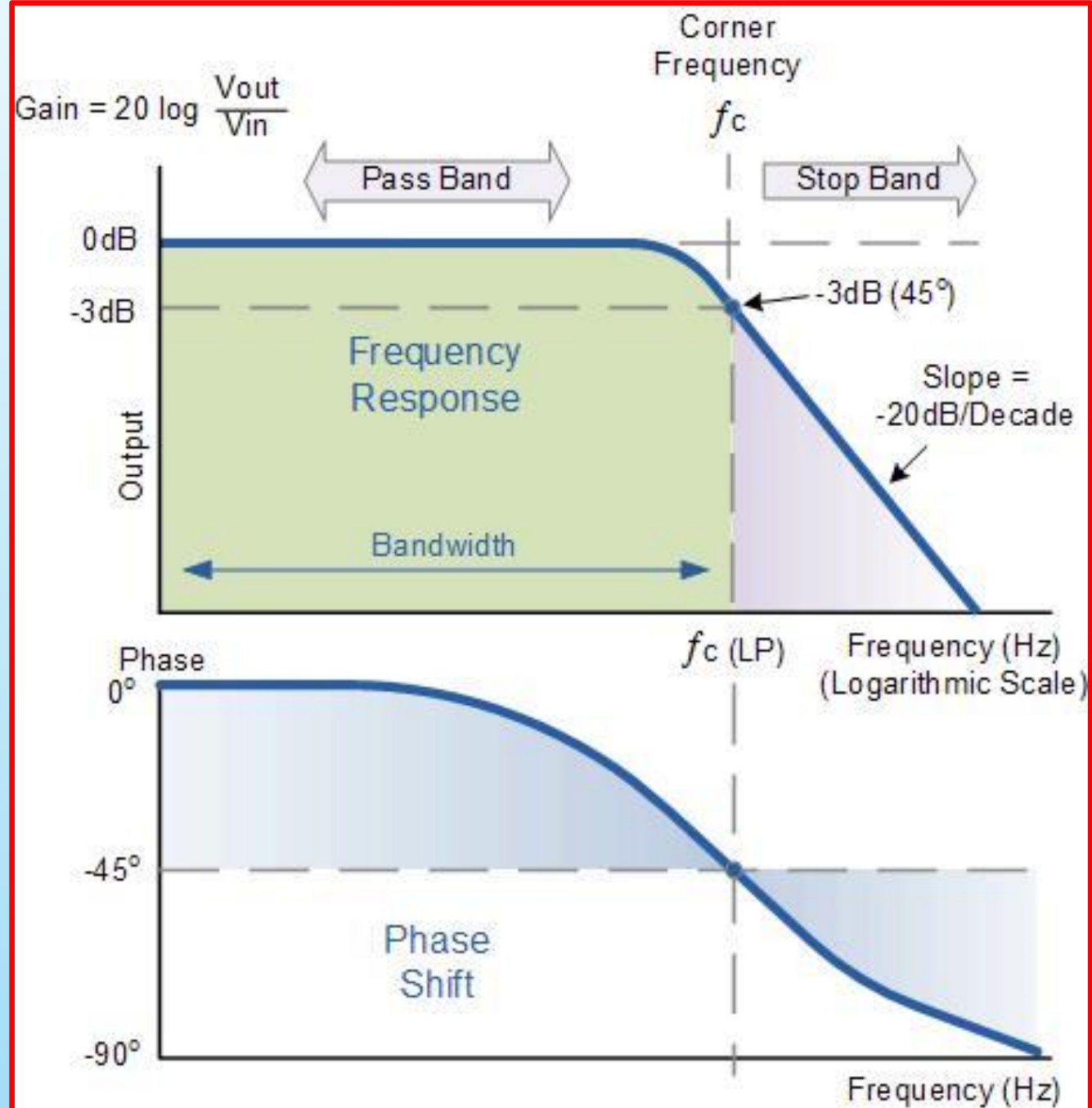

3dB

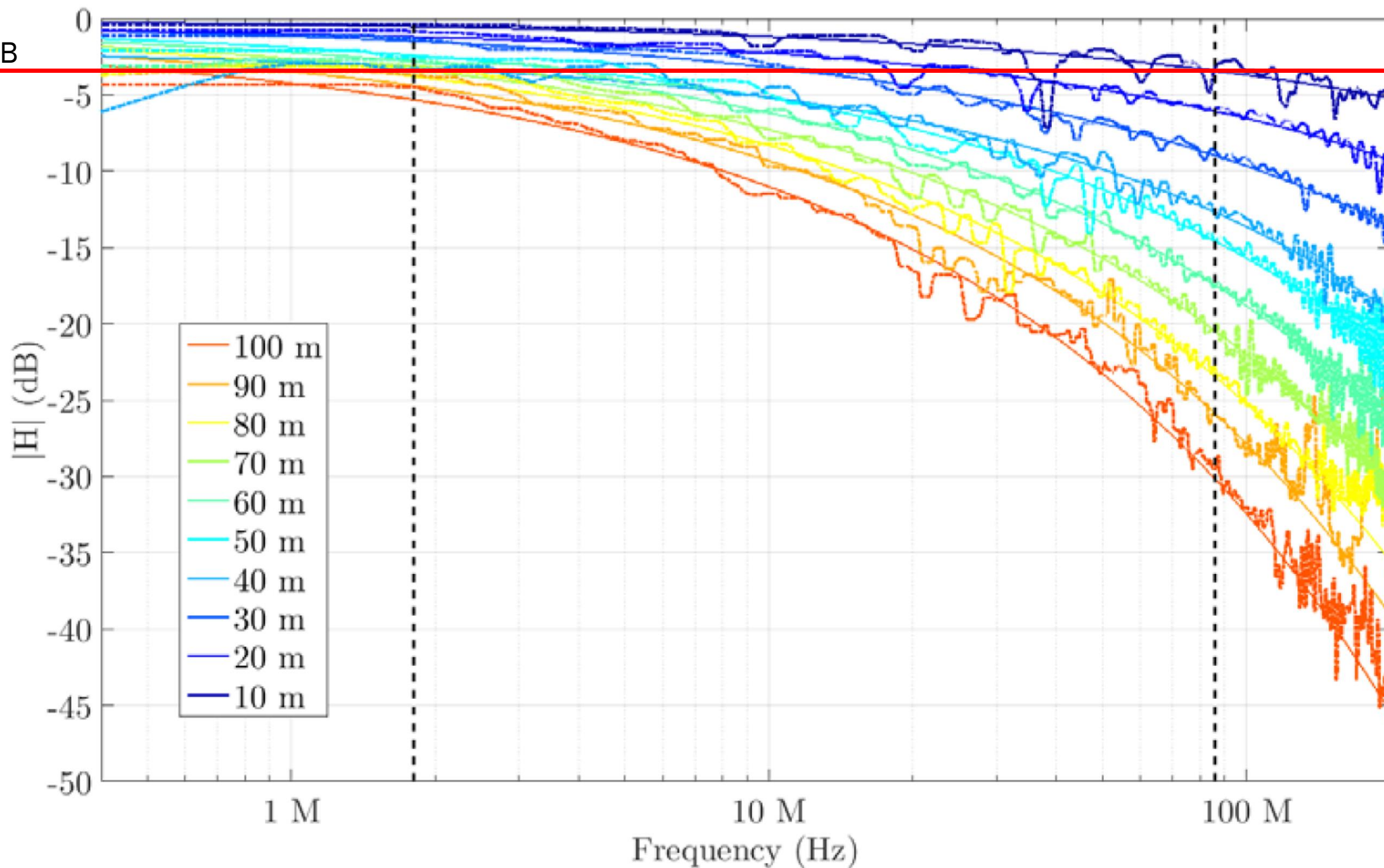



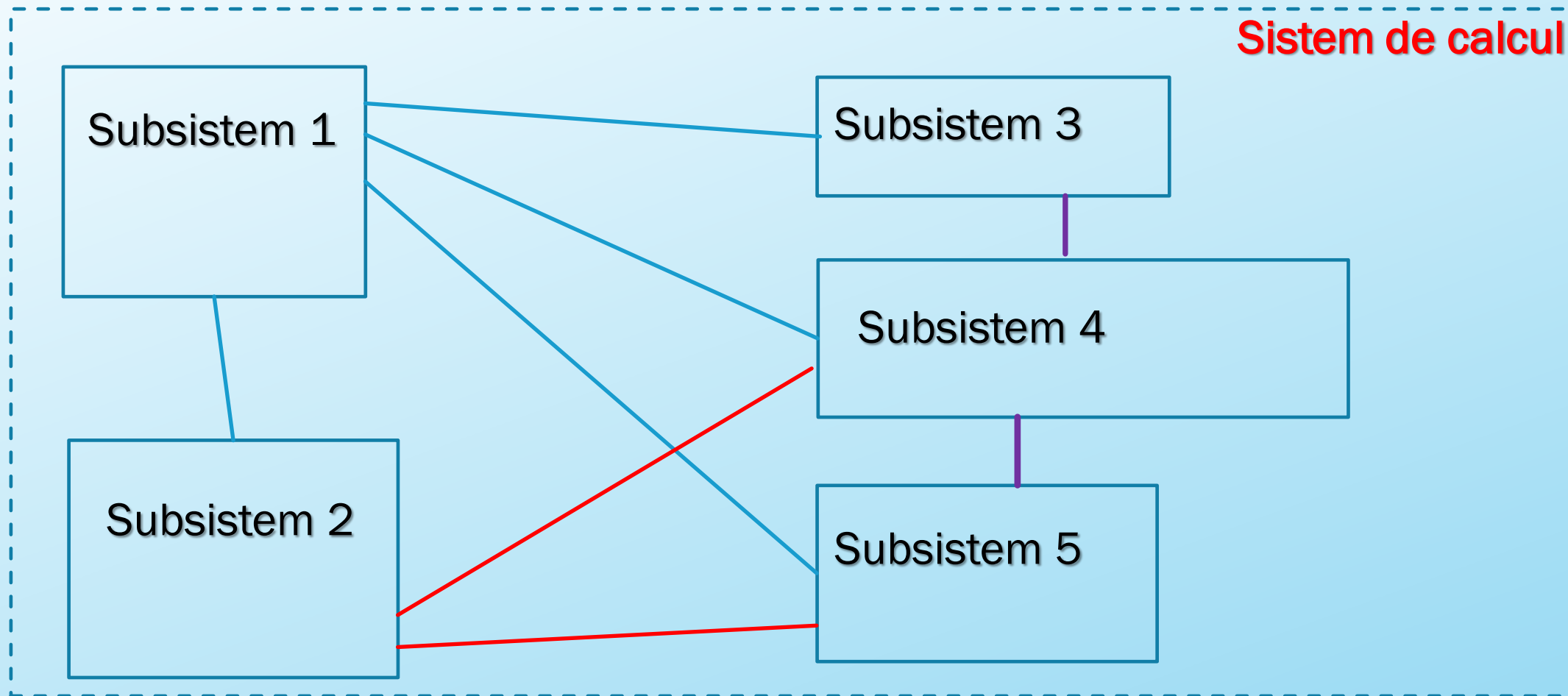

Subsistemele ce compun un sistem de calcul comunica prin intermediul liniilor de transmisie


Subsistem: dispozitiv, unitate, bloc, modul, etc

În această reprezentare liniile de transmisie au o lărgime de bandă suficient de mare încât să nu franeze transmiterea de date între subsisteme

## Caracteristici importante ale liniilor de transmisie

- Viteza finita de transmitere a semnalelor
- Transmitere distorsionata a semnalelor analogice
- Banda de frecvente finita pentru semnale analogice (existenta unei frecvente maxime)
- Capacitate limitata de transmitere a informatiei prin semnale digitale
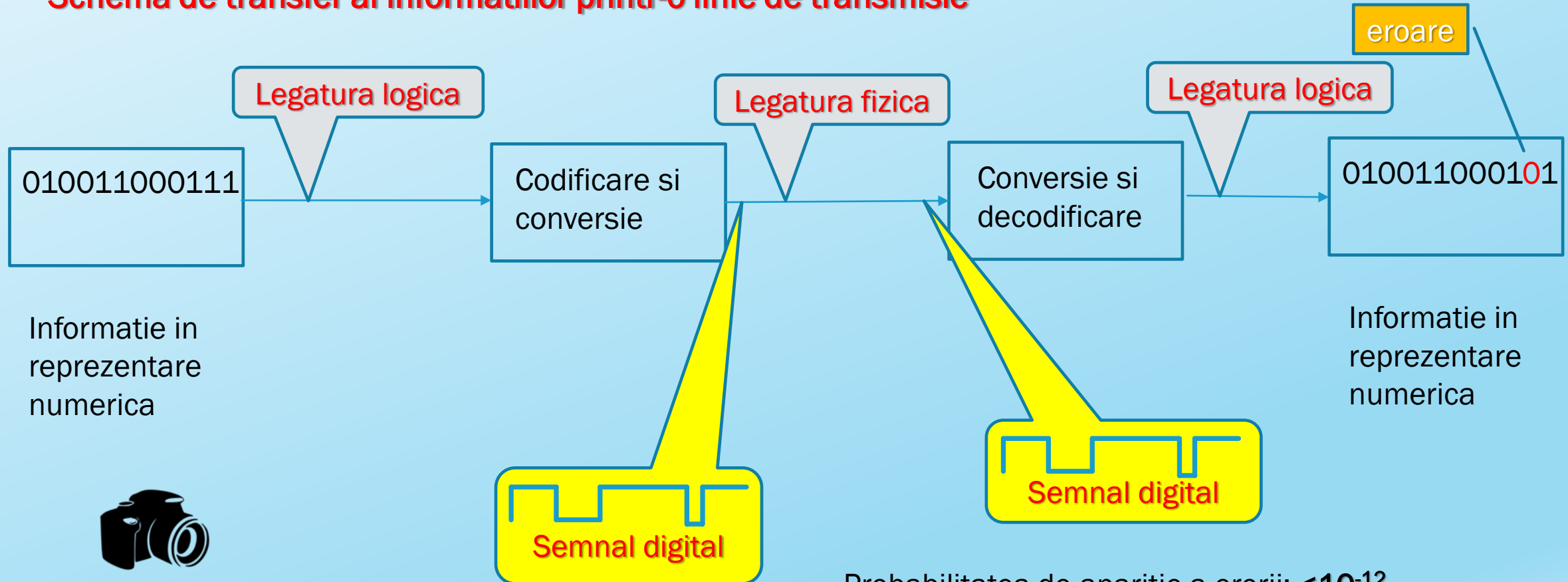
## Schema de transfer al informatiilor printr-o linie de transmisie



Probabilitatea de aparitie a erorii:  $<10^{-12}$



## Caracteristici digitale ale liniilor de transmisie

**Rata de transfer:** numarul de biti transferati in unitatea de timp; unitatea de masura: bps

**Largimea de banda:** rata maxima de transfer; unitatea de masura: bps (cate o data se utilizeaza Hz)

Uzual se utilizeaza multiplii unitatilor de masura:

Kbps; kHz

Mbps; MHz

Gbps; GHz

### **Observatii:**

Unitatea de masura Hz se foloseste numai pentru largimea de banda!

In unele situatii se foloseste si definitia:

Rata de transfer: numarul de bytes transferati in unitatea de timp; unitatea de masura: Bps

Exemple de transformare de unitati:

1 Bps = 8 bps

1 MBps = 8 MHz

O linie de transmisie poate fi formata din unul sau mai multe canale.


Pot fi canale fizice si/sau logice.

In cel de al doilea caz se utilizeaza frecvent denumirea de culoar (lane).

Linia de transmisie cu mai multe canale fizice consta din mai multe fire (electrice) de-a lungul carora se transmite in paralel informatia ( se transmit simultan biti diferiti pe fire diferite)

In cazul mai multor canale logice se partajeaza acelasi canal fizic intre mai multe canale logice (multiplexare)

Cabluri telefonice

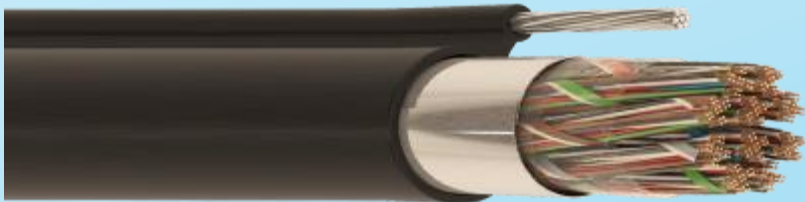

Cablu PATA

Daca o linie de comunicatie este formata din **N** canale fizice atunci

*(Largimea de banda totala) < N x (largimea de banda a unui canal izolat).*

Aceasta limitare apare datorita interferentelor intre canale.

Este una din explicatiile tranzitiei de la PATA la SATA.

