

Amplificator in conexiunea Emitter Comun

1. Schema circuitului

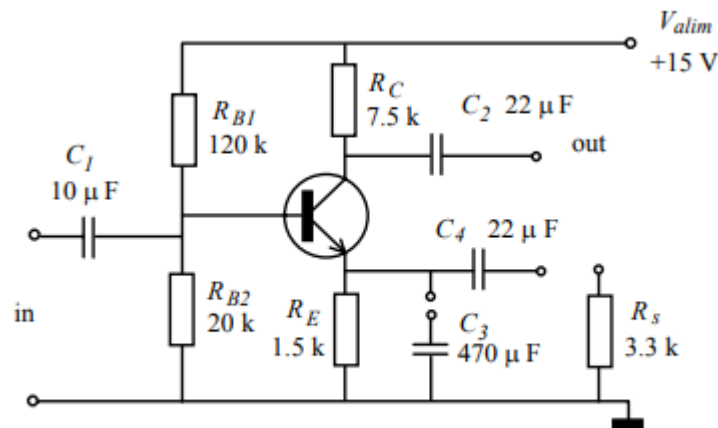


Fig. 12.20.

2. Rezolvare

$$V_B = V_{alim} * R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}) = 15 * 20000 / 140000 = 2.142 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0.6 = 1.542 \text{ V}$$

$$I_E = (V_E - 0) / R_E = 1.542 / 1500 = 1.028 \text{ mA}$$

$$I_E \sim I_C \Rightarrow I_C = 1.028 \text{ mA}$$

$$V_C = V_A - I_C * R_C = 15 - 1.028 * 7.5 = 7.29 \text{ V}$$

$$r_e = 25\text{mV} / I_C = 25 / 1.028 = 24.319 \Omega \sim 25 \Omega$$

R_E se scurt-circuiteaza si ramane doar rezistenta dinamica

$$|A| = R_C / (R_E + r_e) = 7500 / (0 + 25) = 300$$

$$1/Z_{in} = 1/R_{B1} + 1/R_{B2} + 1/(\beta * r_e) = 1/12000 + 1/20000 + 1/(200 * 25) = 1/3000$$

$$\Rightarrow Z_{in} = 3000 \Omega$$

$$Z_{out} = R_C = 7500 \Omega$$